

BINARY TO OCTAL CONVERSION

Number of iterations	BINARY INPUT				SEVEN DISPLAY OUTPUT							
	A	B	C	D	A	B	C	D	E	F	G	H (LED Display)
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
9	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
10	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
12	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
13	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
14	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1